

1. De-Morgan's Law

L.H.S:

```
module DMorg(Y, A, B);
```

```
    output Y;
```


```
    input A, B;
```

```
    wire W1;
```

```
    or r (W1, A, B);
```

```
    not n (Y, W1);
```

```
endmodule
```

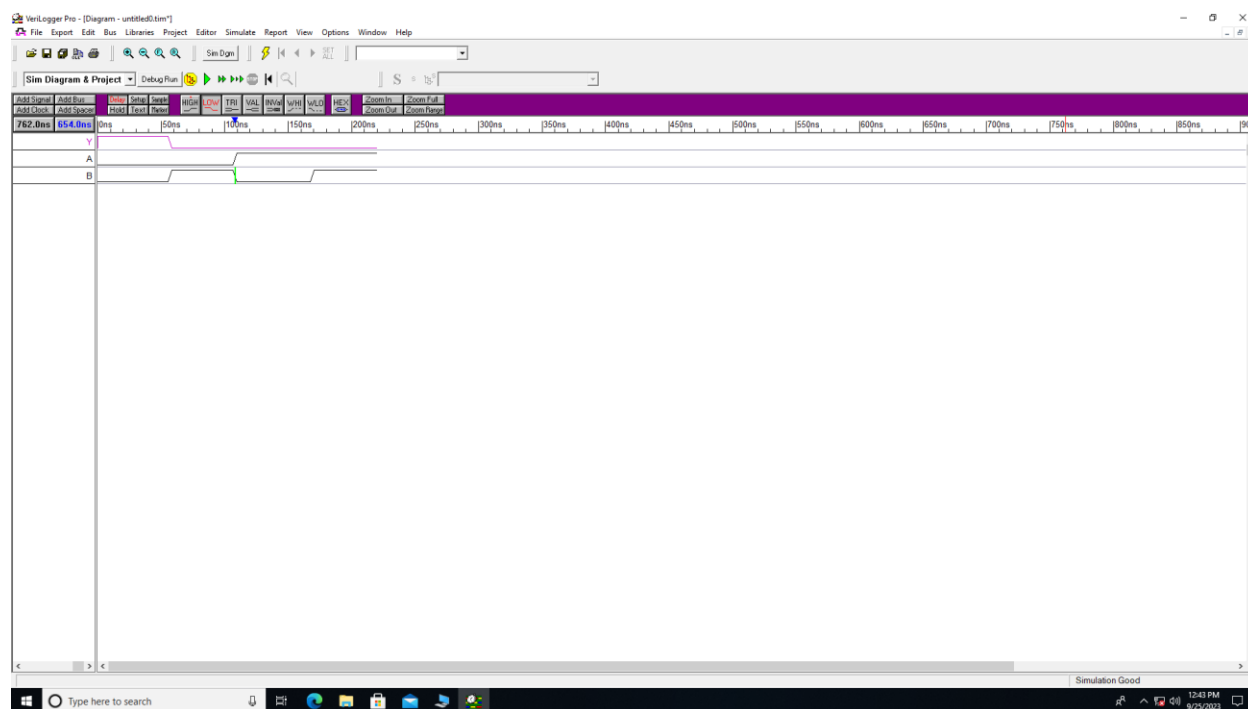

R.H.S:

```
module DMorg(Y, A, B);
```

```
    output Y;
```

```
    input A, B;
```


```
    wire W1, W2;
```

```
    not n1 (W1, A);
```

```
    not n2 (W2, B);
```

```
    and a(Y, W1, W2);
```

```
endmodule
```

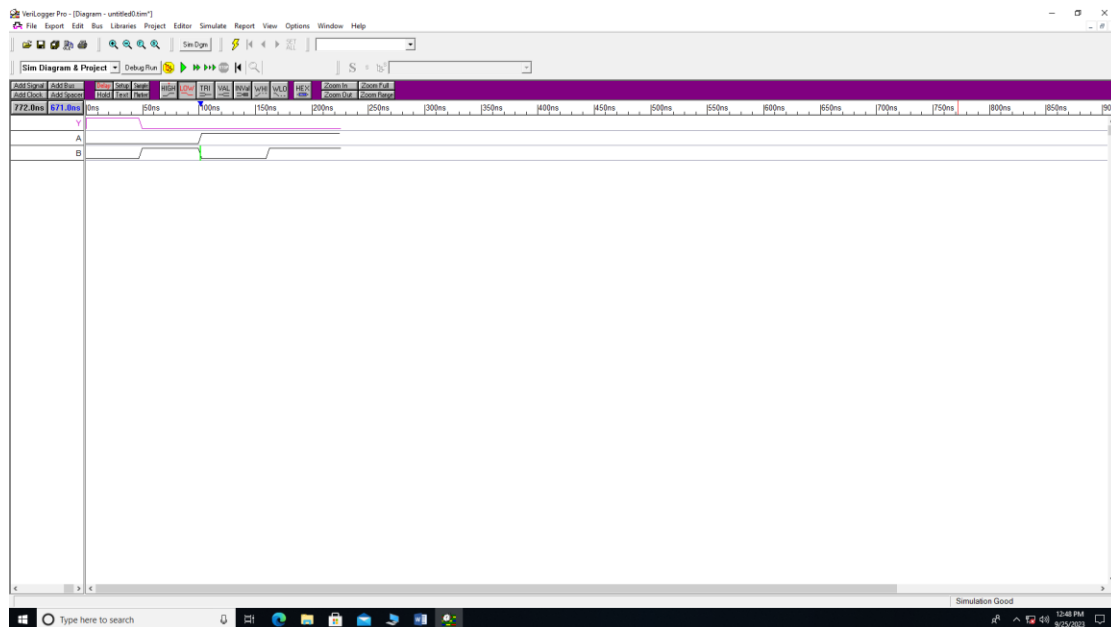

2. De-Morgan's Law

L.H.S:

```
module DMorg(Y, A, B);
```

```
    output Y;
```

```
    input A, B;
```


```
    wire W1, W2;
```

```
    not n1 (W1, A);
```

```
    not n2 (W2, B);
```


```
    or a(Y, W1, W2);
```

```
endmodule
```

 


R.H.S:
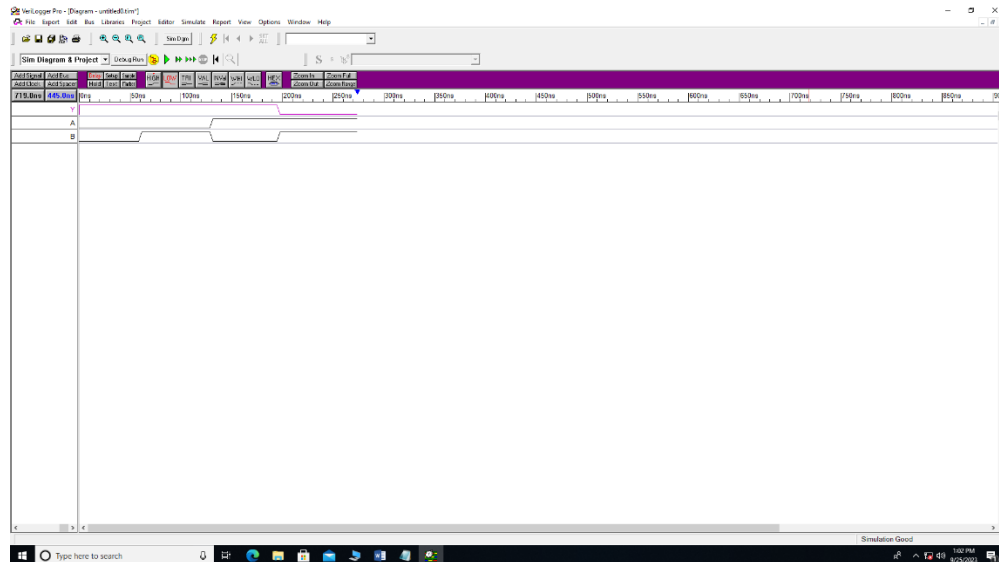
```
module DMorg(Y, A, B);  
    output Y;  
    input A, B;  
    wire W1;  
    and a(W1, A, B);  
    not n1 (Y, W1);  
endmodule
```



Gates:
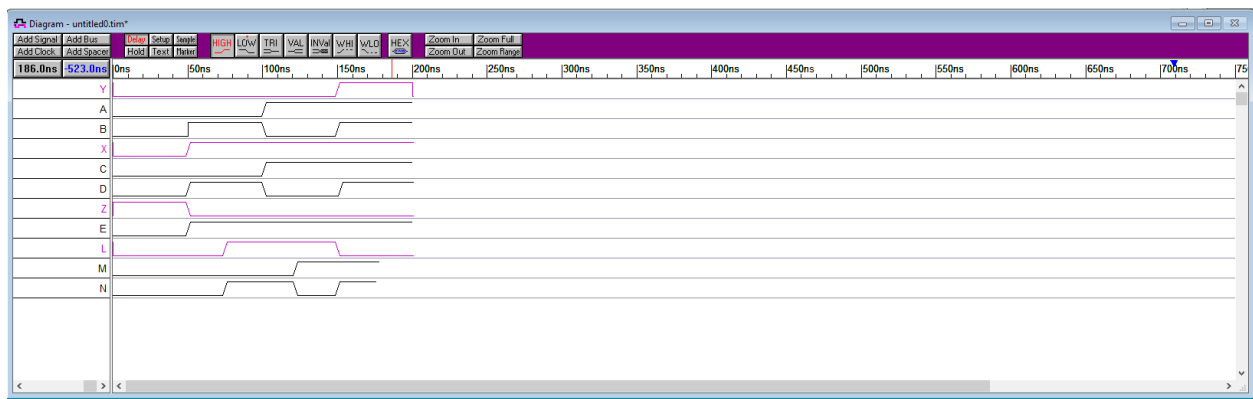
```
module gates(Y, X, Z, L, A, B, C, D, E, M, N);  
    output Y, X, Z, L;  
    input A, B, C, D, E, M, N;  
    and a1 (Y, A, B);  
    or r (X, C, D);  
    not n (Z, E);  
    xor x1 (L, M, N);  
  
endmodule
```



1. Distributive Law

L.H.S:

module Dist(Y, A, B, C);

output Y;


input A, B, C;

wire W1;

or (W1, B, C);

and (Y, W1, A);

endmodule

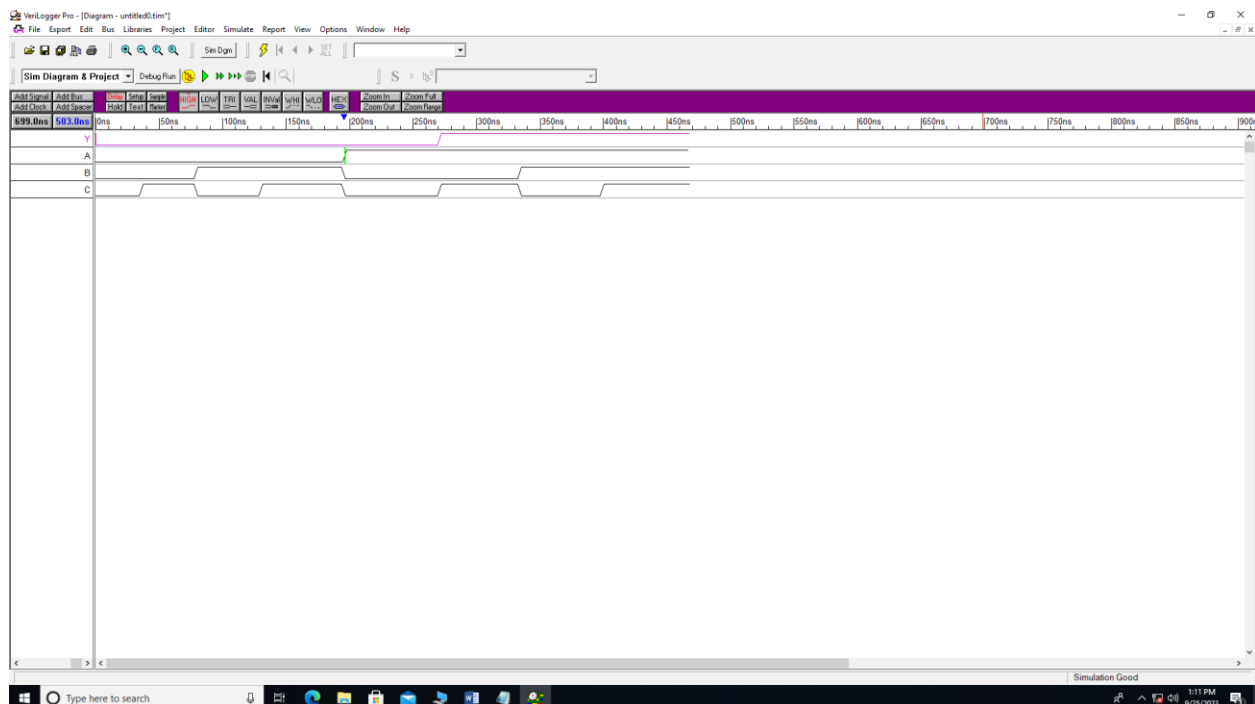

R.H.S:

module Dist(Y, A, B, C);

output Y;

input A, B, C;


wire W1, W2;

and a1(W1, A, B);

and a(W2, A, C);

or r (Y, W1, W2);

endmodule

 

2. Distributive Law

```

module Dist(Yr, Yl, A, B, C, D);

output Yr, Yl;

wire w1, w2, w3, w4, w5, w6;

input A, B, C, D;

or x6 (w1, A, B);

or x7 (w2, C, D);

and x8 (Yl, w1, w2);

and x9 (w3, A, C);

and x10 (w4, A, D);

and x11 (w5, B, C);

and x12 (w6, B, D);

or x13 (Yr, w3, w4, w5, w6);

endmodule

```

